

-

Raport PBL

Christopher Lozinski

Paweł Orszulik

Łukasz Fuss

1. Projektem realizowanym w ramach PBL było stworzenie modelu procesora opierającego się na instrukcjach podanych w normie:

IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems.

Oraz przeprowadzenie jego syntezy oraz przetestowanie jego działania na DE1-SoC.


2. Założenia projektowe:

- instrukcje są trójargumentowe
- zaprojektowany procesor ma być jednocyklowy jeśli ograniczenia technologiczne na to pozwolą

3. Lista instrukcji zaprojektowanego procesora:

op_code	Instruction	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h00	AND	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h01	ANDN	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h02	OR	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h03	ORN	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h04	XOR	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h05	XORN	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h06	NOT	arg1 (source1) 8bit	-	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	-	Destination_choice 2 bits
8'h07	ADD	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h08	SUB	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h09	MUL	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h0A	DIV	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h0B	MOD	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h0C	GT	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h0D	GE	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h0E	EQ	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h0F	NE	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h10	LE	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h11	LT	arg1 (source1) 8bit	arg2(source2) 8 bits	arg3(destination) 8bits	2 free bits	Source1_choice 2bits	Source2_choice 2bits	Destination_choice 2 bits
8'h12	JMP	jmp_addr	-	-	2 free bits	-	-	-
8'h13	JMP0	jmp_addr	-	-	2 free bits	-	-	-
8'h14	JMP1	jmp_addr	-	-	2 free bits	-	-	-
8'h15	CAL	jmp_addr	-	-	2 free bits	-	-	-
8'h16	CAL0	jmp_addr	-	-	2 free bits	-	-	-
8'h17	CAL1	jmp_addr	-	-	2 free bits	-	-	-
8'h18	RET	-	-	-	2 free bits	-	-	-
8'h19	RET0	-	-	-	2 free bits	-	-	-
8'h1A	RET1	-	-	-	2 free bits	-	-	-
8'h1B	S	-	-	arg3(destination) 8bits	2 free bits	-	-	Destination_choice 2 bits
8'h1C	R	-	-	arg3(destination) 8bits	2 free bits	-	-	Destination_choice 2 bits
8'h1D	ST	-	-	arg3(destination) 8bits	2 free bits	-	-	Destination_choice 2 bits
8'h1E	STN	-	-	arg3(destination) 8bits	2 free bits	-	-	Destination_choice 2 bits
8'h1F	LD	arg1 (source1) 8bit	-	-	2 free bits	Source1_choice 2bits	-	-
8'h20	LDN	arg1 (source1) 8bit	-	-	2 free bits	Source1_choice 2bits	-	-
9'h21	NOP	-	-	-	2 free bits	-	-	-

Struktura 40 bitowej intrukcji:

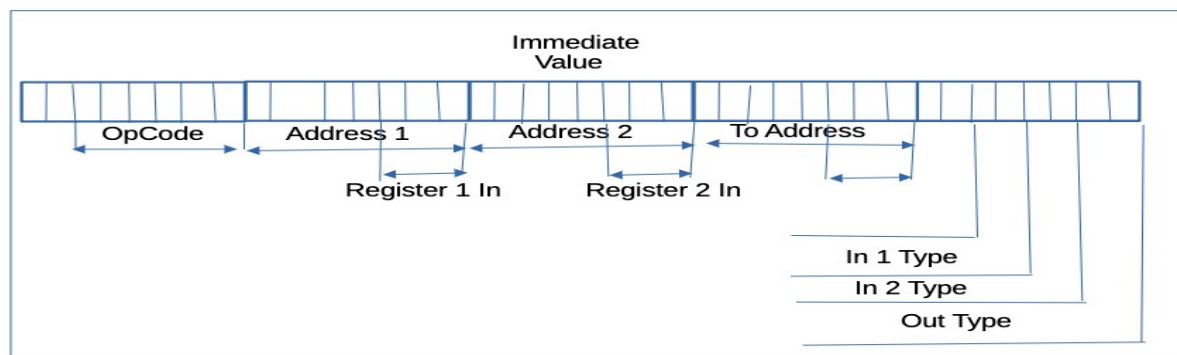


- 8 bitowy kod operacji
- 8 bitowy adres pamięci, rejestru lub wartość danej natychmiastowej (źródło 1)

- 8 bitowy adres pamięci, rejestru lub wartość danej natychmiastowej (źródło 2)
- 8 bitowy adres pamięci lub rejestru (adres zapisu wyniku operacji)
- 2 wolne bity
- 2 bity kodujące miejsce odczytu źródła 1
- 2 bity kodujące miejsce odczytu źródła 2
- 2 bity kodujące miejsce zapisu wyniku operacji

Możliwe kody miejsca odczytu lub zapisu:

- 00 rejestry
- 01 pamięć bitowa
- 10 pamięć słów
- 11 dana natychmiastowa (tylko w przypadku odczytu)

4. Schemat procesora:

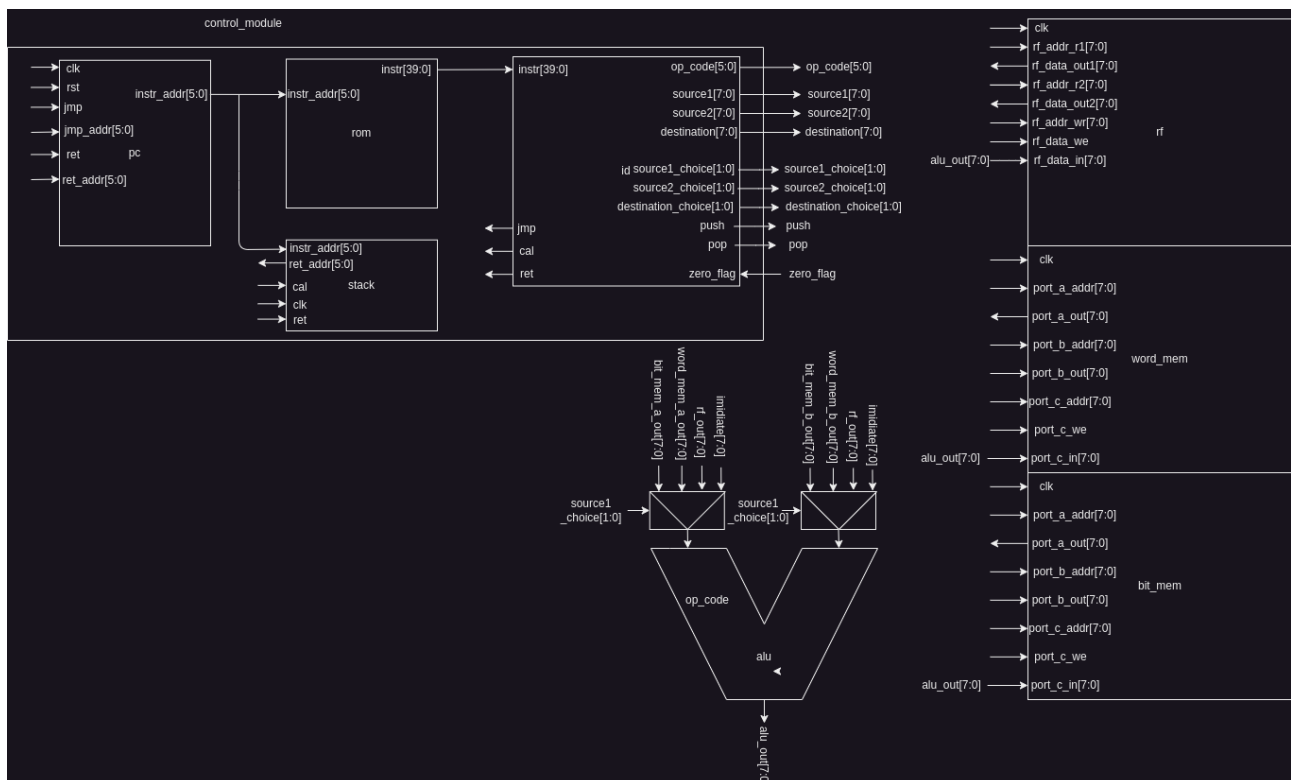

5. Opis poszczególnych modułów:

Jednostka arytmetyczno-logiczna – ALU

Zadaniem tego układu kombinacyjnego jest wykonywanie operacji arytmetycznych, logicznych i zarządzania pamięcią RAM. Wewnętrzna logika wypracowuje odpowiedni wynik dla dwóch argumentów wejściowych i wybranej operacji (przez sygnał `op_code`). ALU przesyła stan flag Carry(C) i Borrow(B) do rejestru flag. Warty podkreślenia jest sposób wyboru źródła argumentów wejściowych, dla wejścia `in_a` i `in_b` możemy odczytać wartość zmiennej z czterech źródeł zależnie od sygnałów `source1_choice` i `source2_choice`. Poniżej opisana jest zależność między sygnałem `sourceX_chioce` (X może być równe 1 albo 2) a źródłem zmiennej:

<code>sourceX_chioce</code>	Źródło
00	Rejestry
01	Pamięć RAM Bit
10	Pamięć RAM Word
11	Zmienna natychmiastowa

Rejestr Flag – Flag Reg

W tym rejestrze zatraskiwany jest stan flag Zero(Z), Carry(C) i Borrow(B).

Flaga Z informuje o wystąpieniu zera w rejestrze R2. Zatraskiwanie stanu flagi Z przy opadającym zboczach zegara pozwala na zaktualizowanie stanu flagi pół cyklu zegara wcześniej. Reszta układu jest zsynchronizowana z narastającym zboczem. Takie rozwiązanie jest konieczne do realizacji skoków w programie opartych o zawartość akumulatora (rejestr R2) w mikroprocesorze jednocyklowym.

W naszym mikroprocesorze każda instrukcja potrzebuje dokładnie jednego taktu zegara do poprawnego wykonania się. Na przykład instrukcja IF0JUMP wykona skok do podanego adresu kiedy flaga Z jest równa 1 - zero w akumulatorze. Pod uwagę brany jest stan flagi Z przed narastającym zboczem z zachowaniem czasów setup i hold. Jeśli w instrukcji poprzedzającej IF0JUMP doszło do zmiany stanu flagi Z to stan tej flagi w rejestrze flag zostanie odpowiednio szybko zaktualizowany tylko wtedy, kiedy rejestr flag jest zsynchronizowany z opadającym zboczem. Użycie narastającego zbocza wymagałoby odczekania jednego taktu zegara w celu odczytania przez IF0JUMP oczekiwanej przez programistę wartości flagi Z.

Flagi C i B są aktualizowane tylko jeśli ALU wysteruje sygnał `flag_cb_valid` i wystąpi narastające zbocze zegara. Pozwala to na podtrzymanie stanu flag C i B na czas dłuższy niż jeden takt zegara.

Wszystkie flagi można wyzerować sygnałem `flag_rst`.

Pamięć operacyjna bitowa - RAM Bit

Pamięć operacyjna bitowa została dodana do naszego mikroprocesora w celu realizacji obsługi wejść i wyjść. Rozmiar pamięci to 256 bitów. Posiada dwie bramy pozwalające na odczyt pamięci i jedną bramę pozwalającą na zapis. W symulacji używany jest model tej pamięci napisany w Verilogu. Do syntezy użyto dedykowanej, dla układu FPGA Intel Altera Cyclone V, pamięci RAM z katalogu IP

Core. Ta pamięć bazuje na blokach pamięci MLAB, które znajdują się fizycznie w układzie FPGA. Niestety w katalogu IP Core Intela nie występuje wersja trójbramowa pamięci RAM. Dlatego do skonstruowania jednej pamięci RAM z dwoma bramami czytającymi i jedną zapisującą, użyto dwóch bloków pamięci MLAB. W celu zapewnienia spójności danych, do obu bloków wykonywany jest jednocześnie zapis.

Zewnętrzny układ jest odpowiedzialny za odczyt stanu wejść fizycznych i zapisanie tych stanów w konkretnych adresach pamięci RAM Bit. Drugim zadaniem tego układu jest odczytanie stanu komórek pamięci RAM Bit, przeznaczonych do ustawiania stanu wyjść przez mikroprocesor, i ustawienie wyjść fizycznych zgodnie ze stanem tych komórek.

Pamięć operacyjna(8-bit) - RAM Word

Pamięć operacyjna przechowująca zmienne o szerokości 8 bitów. Rozmiar pamięci to 256 8-bitowych słów. Została tak samo skonstruowana jak pamięć RAM Bit, także posiada dwie bramy czytające i jedną bramę zapisującą zmienną do pamięci.

Rejestry - Register File

Jest to zbiór rejestrów operacyjnych. Rejestrów jest 11, każdy o szerokości 8 bitów, z czego programista ma pełny dostęp tylko do 9 z nich. Rejestr R0 na stałe jest równy 8'h00 i pozwala tylko na odczyt tej wartości. Rejestr R1 na stałe przechowuje 8'h11 i zachowuje się jak R0. Rejestr R2 to akumulator(ACC, CR – Current Result), na jego podstawie ustawiana jest flaga Z. W celu spełnienia jednocyklowości tego mikroprocesora, koniecznym było wprowadzenie przewidywania kolejnego stanu flagi Z. Dzieje się to przez analizę czy dana, która przyszła do rejestrów będzie zapisana do R2 i czy jest równa 8'h00. Jeśli tak jest to flaga Z jest ustawiana w stan wysoki mimo, że w R2 może jeszcze nie znajdować się wartość 8'h00. Tym sposobem udało się uniknąć konieczności czekania jednego taktu zegara po zmianie stanu flagi Z jeśli programista chciał wykonać instrukcję np. IF0JUMP. Układ ten posiada także zaimplementowany stos.

Rejestry R3-R10 są ogólnego przeznaczenia. Zbiór rejestrów posiada dwie bramy do odczytywania poszczególnego rejestru i jedną bramę do zapisu do konkretnego rejestru(poza R0 i R1). Wybór konkretnego rejestru odbywa się przez podanie jego adresu(adresy dostępne: 0 - 11 przy odczycie, 2 - 11 przy zapisie)

Licznik programu:

Licznik programów to rejestr procesora zawierający adres następnej instrukcji. Moduł posiada możliwość resetu licznika, skoku na zadany adres instrukcji (adres bezpośredni) oraz skoku na adres powrotu.

ROM (memory moduł):

Moduł zawierający instrukcje procesora realizujące zadany program. Instrukcje są zapisane w pliku .hex i odczytywane w czasie kompilacji modułu.

Dekoder

Moduł dekodujący instrukcje i sterujący skokami warunkowymi jak i bezwarunkowymi oraz skokiem na adres powrotu. Moduł steruje również stosem zapisując stan rejestrów w przypadku skoku z śladem. Ponadto ważną funkcją dekodera jest zdekodowanie instrukcji na kod operacji, argumenty oraz kody miejsc odczytu źródeł oraz zapisu.

Stos (do zapisu adresów powrotu)

Stos zachowujący adres powrotu w przypadku wykonania instrukcji call.

6. Kod programu testowego

```
// assembly code for PBL
// compiler ommits empty lines
// to comment line add "/" in front !!IMPORTANT!! NO SPACES BEFORE "/"
//      to add comment at the end of line add "/" followed by your comment
// use def keyword followed by name followed by value
// it works like defines in C so for example:
// def start 00
// AND start 00 02 300
// start in AND operation will be replaced in compilation by 00
////////// explanation for current code //////////
// r_ prefix register addr
// b_ prefix bit memory addr
// w_ prefix word memory addr
// i_ data_imidiate value in hex
////////// DEFINE SECTION //////////
```

```

def reg_0      00
def reg_1      01
def r_acc      02 // reg addr of acc

def b_start    00 // mem bit addr
def b_stop     01 // mem bit addr ~b_stop resets lamp and timer
def b_max      02 // mem bit addr
def b_lamp     03 // mem bit addr lamp
def b_motor     04 // mem bit addr motor
def b_ack      05 // ack motor started 3 times

def w_pressure  00 // mem word addr
def w_timer     01 // timer register
def w_cnt       02 // counter for counting down motor tests
def w_temp      03 // addr temp
def w_pres_cond 04 // addr checking pressure condition
def w_sub       05 // addr for subtraction from timer
def w_sub2      06 // addr for subtraction from counter
def i_80        50 // data imidiate 80%
def i_wait_time 02 // time in clk cycles to count
def i_75        4B // data imidiate 75%

////////// setting memory values //////////

RST  b_ack      1          //set ack to 0
RST  b_lamp     1          //set initial lamp value to 0
SET  b_start    1          //set start button to 1
SET  b_stop     1          //set stop value to 1 (active state = 0)
SET  b_max      1          //set max value to 1 (active state = 0)
RST  b_motor    1          //set motor driver to 0

```



```

OR   reg_0      i_wait_time w_timer    032 //set timer = wait time
OR   reg_0      i_80         w_pressure 032 //set pressure to i_80%
OR   reg_0      02          w_timer    032 //set timer for to cycles
OR   reg_0      03          w_cnt      032 //set motor startup counter to 3 times

//////////Program//////////

RST  w_temp     2           //reset registers
RST  r_acc      0           //reset registers
AND  b_stop     b_max      r_acc      110 //Evaluate reset condition
NOT  r_acc      r_acc              00    //Evaluate reset condition
LT   w_pressure i_75       w_pres_cond 232
OR   r_acc      w_pres_cond  r_acc      020
OR   b_lamp          b_start  b_lamp    111 //if start pressed set lamp to 1
ANDN b_lamp     r_acc      b_lamp    101 //if reset condition met then set lamp to 0
LD   b_lamp     1
IF1JUMP 16                      //if lamp not active reset timer
OR      reg_0      i_wait_time w_timer    032
LD      w_timer              2
IF0JUMP 1A //if timer is zero jump over decrementation and set motor to 1
SUB  w_timer  b_lamp  w_timer  212 //decrement timer
JUMP 0B //start new cycle
SET  b_motor              1

////////// edge detection //////////

RST  w_sub2     2 // reset memory to avoid accidental usage of wrong data
RST  r_acc      0 // reset acc for same reason as above
XOR  b_motor    w_temp  w_sub2    122 // check for edge
AND  w_sub2     b_motor  w_sub2    212 // check for posegde
OR   b_motor    reg_0    w_temp    102 // save previous motor state for
edge detection
LD   b_ack      1

```

```

IF0JUMP 23    //
OR   reg_0    03          w_cnt    032  // if ack is 1 then reset counter
LD   w_cnt    2
IF0JUMP 26    // if count is not 0 decrement
SUB  w_cnt    w_sub2      w_cnt    222 // decrement counter
LD   w_cnt    2
IF1JUMP 0B    // if counter not 0 then start new cycle
SET  b_max    1          // if counter 0 set max to 1
JUMP 0B      // start new cycle

```

Decentralized Design.


An alternative decentralized design was also written. All of the opcodes were the same between the two designs. Most of the modules were also the same. In this approach, rather than a centralized controller, logic was devolved to the specific modules. Those modules received copies of the opCode, and were responsible for figuring out how to respond to it. They are described here.

Stack responded to RET, CALL and RST opcodes.

Parser only parses the input instructions and does not operate on the input.

Program Counter responds to RET, CALL, JMP, IF0JUMP, IF1JUMP and RST q

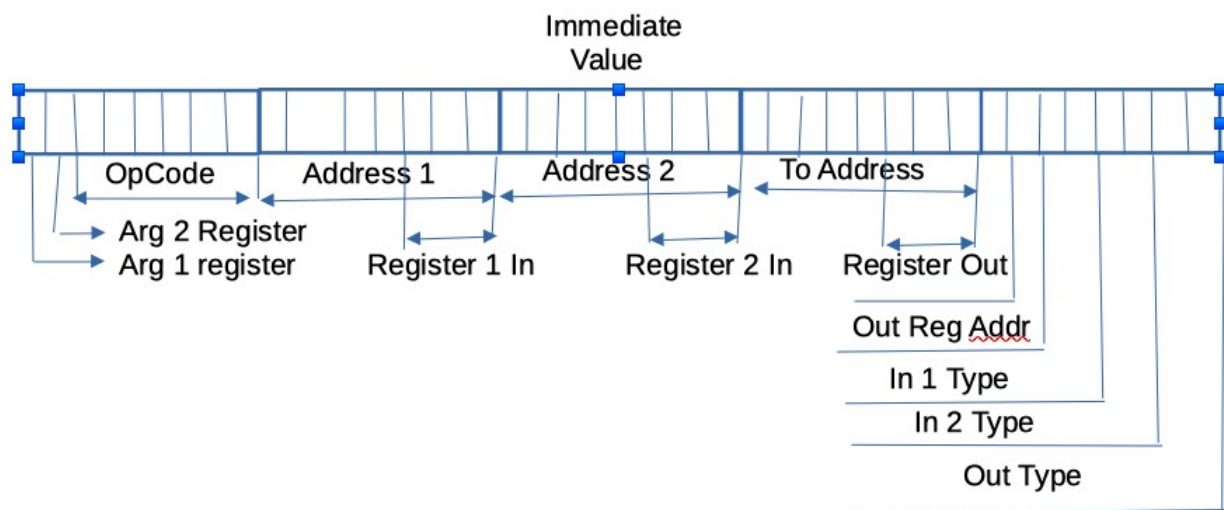This design also supports iteration by incrementing a register as the memory address. The instruction layout is presented below.



Basically the first two bits on the left, and bit [6] from the right determined if the memory address should be taken from a register. If arg 1 register is TRUE, then the address for argument 1 comes from register [5]. If the arg 2 register is TRUE, then the address for argument 2 comes from register [6]. If the aout register is TRUE, then the result is written to the address given in register [7]. It turns out that the final project did not need this functionality.

Milestones

Mon Jan 1 10:15:21 2024 +0100

Integrated a complete CPU with Orszo's PBLcpu. He did such a great job. We had a nice demo. It set the bit memories, set the word memories, then iterate through them, the product shows up in the next clock cycle.

INITIALIZING BIT MEMORY

ADDRESS DATA

0	1
1	1
2	0
3	1
4	1
5	0
6	1
7	1

INITIALIZING WORD MEMORY

ADDRESS DATA

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

BitA WordB Product

1	0	x
1	1	0
0	2	1
1	3	0
1	4	3
0	5	4
1	6	0
1	7	6

Mon Jan 22 09:39:01 2024 +0100

Integrated with Lukasz's work. His assembler is essential for this type of work. Here we have the text file, and the resulting assembler.

```
LD 1 2 030 //Load a 1 into register 2 the accumulator
LD 1 3 030 //Load a 1 into register 3
LD 1 1 031 //Load a 1 into bitMemory addr 1
LD 1 1 032 //Load a 1 into wordMemory addr 1
MUL 1 1 2 120 //Multiply bit memory 4 by word memory 6 into reg
2 accumulator
LD 2 2 030 //Load a 2 into register 2 the accumulator
LD 2 3 030 //Load a 2 into register 3
LD 1 1 031 //Load a 1 into bitMemory addr 1
LD 2 1 032 //Load a 2 into wordMemory addr 1
MUL 2 2 2 120 //Multiply bit memory 4 by word memory 6 into reg
2 accumulator
LD 3 2 030 //Load a 3 into register 2 the accumulator
LD 3 3 030 //Load a 3 into register 3
LD 0 1 031 //Load a 1 into bitMemory addr 1
LD 3 1 032 //Load a 3 into wordMemory addr 1
MUL 3 3 2 120 //Multiply bit memory 4 by word memory 6 into reg
2 accumulator
```

```
1F0001020C
1F0001030C
1F0001010D
1F0001010E
0901010218
1F0002020C
1F0002030C
1F0001010D
1F0002010E
0902020218
1F0003020C
1F0003030C
1F0000010D
1F0003010E
0903030218
```

The newest version of his assembler is even better. I may use it in the future.